

# LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITALES

(2005-II)

## SEGUNDA CLASE DE VHDL

- ✓ *TIPOS y MODOS DE DATOS*
- ✓ *DESCRIPCIÓN CONCURRENTENTE*
  - Sentencias de asignación: with - select, when - else
- ✓ *DESCRIPCIÓN COMPORTAMENTAL*
  - Procesos asíncronos (decoder, mux, demux, etc.)

# ✓ TIPOS Y MODOS DE DATO

- **Tipo:** Hay muchas formas de definir tipos de datos, pero la IEEE lo ha estandarizado en un paquete llamado *std\_logic\_1164*. El cual contiene los siguientes tipos:
  - *std\_logic*, *std\_logic\_vector*, *std\_logic\_2d*
    - El tipo *std\_logic* define 9 posibles estados:
      - 'U' → Sin inicializar
      - 'X' → Forzado a desconocido
      - '0' → 0 forzado
      - '1' → 1 forzado
      - 'Z' → Alta impedancia
      - 'W' → Desconocido débil
      - 'L' → Cero débil
      - 'H' → Uno débil
      - '-' → No importa
- También existen:
  - integer
  - array
  - definidos por el usuario

## ✓ Uso de `std_logic_vector`

- En el ejemplo se aprecia cómo se define una señal de tipo `std_logic_vector` y cómo es que se trabaja con este tipo de datos:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity muestra is
  port ( A: in std_logic_vector (3 downto 0);
        -- A: |A3|A2|A1|A0|
        y: out std_logic);
end muestra;

architecture est of muestra is
begin
  -- El circuito representa una compuerta AND
  -- de 4 entradas: A(3), A(2), A(1), A(0)
  y <= A(3) and A(2) and A(1) and A(0);
end est;
```

# ✓ TIPOS Y MODOS DE DATO

- **Modo:**
- Indica la característica física de las entradas o salidas de un circuito. En VHDL existen los siguientes modos:
  - IN → Define a un pin como entrada de un circuito
  - OUT → Define a un pin como salida de un circuito.
  - INOUT → Define un pin bidireccional. Útil cuando se trabaja con buses bidireccionales
  - BUFFER → Define a un pin como salida de un circuito, con la particularidad que esta salida puede realimentarse al circuito.


## ✓ *DESCRIPCIÓN CONCURRENTE*

- En esta descripción, los circuitos se especifican en forma estructural. El orden de las sentencias es irrelevante, pues éstas representan circuitos que funcionan todos a la vez. Con esta descripción, sólo pueden construirse circuitos combinacionales.
- La Descripción Horizontal (Clase VHDL 1) es un tipo básico de descripción concurrente.
- La Descripción Estructural (Clase VHDL 3) es una generalización de la descripción concurrente (el código VHDL es inherentemente concurrente).
- Se presenta ahora 2 sentencias de asignación concurrentes (with - select y when - else), que son más versátiles que las sencillas asignaciones de la descripción horizontal.

## ■ SENTENCIAS DE ASIGNACIÓN CONCURRENTES:

- **Asignación seleccionada de señal (WITH - SELECT):**  
Permite que se le asigne a una señal uno de varios valores en base a un criterio de selección.

- **1er ejemplo: MUX 2 a 1**

 

**with s select:** 's' especificará el criterio de selección.

**when** indica el valor asignado a 'y' para cada valor de 's'.

En el último caso se usa

**when others** (se requiere que se incluyan todos los casos posibles de 's', que son 9 por ser del tipo *std\_logic*)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity mux21_con is  
    port ( a, b, s: in std_logic;  
          y: out std_logic);  
end mux21_con;
```

```
architecture est of mux21_con is  
begin  
    with s select  
        y <= a when '0',  
          b when others;  
end est;
```

- Asignación seleccionada de señal (WITH - SELECT):

- 2do ejemplo: `library ieee;`

MUX 8 a 1

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity mux81_con is
```

```
port ( a,b,c,d,e,f,g,h: in std_logic;
```

```
      s: in std_logic_vector (2 downto 0);
```

```
      y: out std_logic);
```

```
end mux81_con;
```

```
architecture est of mux81_con is
```

```
begin
```

```
  with s select
```

```
    y <= a when "000", -- notar ',' en vez de ';' ;
```

```
    b when "001",
```

```
    c when "010",
```

```
    d when "011",
```


```
    e when "100",
```

```
    f when "101",
```

```
    g when "110",
```

```
    h when others;
```


```
end est;
```

 

## Asignación seleccionada de señal (WITH - SELECT):

### 2do ejemplo:

MUX 6 a 1

 

- Note el uso del valor ' - ' (condición de no importa)
- Esto permite que el compilador sintetice mejor el circuito.


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity mux61_con is  
  port (a,b,c,d,e,f: in std_logic;  
        s: in std_logic_vector (2 downto 0);  
        y: out std_logic);  
end mux61_con;
```

```
architecture est of mux61_con is  
begin  
  with s select  
    y <= a when "000",  
        b when "001",  
        c when "010",  
        d when "011",  
        e when "100",  
        f when "101",  
        '-' when others;  
end est;
```



 - Asignación seleccionada de señal (WITH - SELECT):
- 3er ejemplo: Decodificador 2 a 4 con habilitador



- Note el uso del operador '&' que sirve para concatenar señales. La señal 'Ew' contiene 3 bits.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dec2a4_con is
    port (w: in std_logic_vector (1 downto 0);
          E: in std_logic;
          y: out std_logic_vector (3 downto 0));
end dec2a4_con;


architecture est of dec2a4_con is
    signal Ew: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
    Ew <= E & w -- concatenación
    with Ew select
        y <= "0001" when "100",
            "0010" when "101",
            "0100" when "110",
            "1000" when "111",
            "0000" when others;
end est;

```

# SENTENCIAS DE ASIGNACIÓN CONCURRENTES:

- **Asignación condicionada de señal (WHEN - ELSE):** En forma similar a la asignación seleccionada, esta asignación permite que una señal tome uno de varios valores en base a una condición. La sintaxis, sin embargo, es diferente y permite describir ciertos circuitos en forma más compacta.

- **1er ejemplo: MUX 2 a 1**

 


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity mux21_cond is  
  port ( a, b, s: in std_logic;  
         y: out std_logic);  
end mux21_cond;
```

```
architecture est of mux21_cond is  
begin  
  y <= a when s = '0' else b;  
end est;
```

- Si la condición del **when** es falsa, después de **else** se asigna un valor a 'y' ('b'). Este asignación de 'b' podría estar condicionada por otra cláusula **when-else** como se verá en el sgte. ejemplo.

 - Asignación condicionada de señal (WHEN - ELSE):
- 2do ejemplo: MUX 4 a 1



- Note que la asignación de 'b' está condicionada por otra cláusula **when-else**. Igual con la asignación de 'c'. Sólo la asignación de 'd' no está condicionada. En realidad, no hay límite en el número de condiciones anidadas.

```


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux41_cond is
  port (a, b, c, d: in std_logic;
        s: in std_logic_vector (1 downto 0);
        y: out std_logic);
end mux41_cond;

architecture est of mux41_cond is
begin
  y <= a when s = "00" else
      b when s = "01" else
      c when s = "10" else
      d;
end est;

```

 - Asignación condicionada de señal (WHEN - ELSE):
- 3er ejemplo: Codificador 4 a 2 con prioridad



w <sub>3</sub>	w <sub>2</sub>	w <sub>1</sub>	w <sub>0</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>0</sub>	z
0	0	0	0	0	0	0
1	x	x	x	1	1	1
0	1	x	x	1	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1

- **when-else** tiene un nivel de prioridad, por eso es muy sencillo describir este circuito. Con **with-select** sería más tedioso pues hay que indicar todos los casos.

```


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity cod_pri_cond is
    port (w: in std_logic_vector (3 downto 0);
          y: out std_logic_vector (1 downto 0);
          z: out std_logic);
end cod_pri_cond;

architecture est of cod_pri_cond is
begin
    y <= "11" when w(3) = '1' else
        "10" when w(2) = '1' else
        "01" when w(1) = '1' else
        "00";
    z <= '0' when w = "0000" else '1';
end est;

```

 - Asignación condicionada de señal (WHEN - ELSE):
- 4to ejemplo: Comparador de 4 bits.



- Note el uso de los operadores '=', '>', '<' para comparar números.
- Ojo que se debe indicar con qué tipo de números se está trabajando (ver 3ª línea)

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all; --#s sin signo

entity compara is
    port (A,B: in std_logic_vector (3 downto 0);
          AigB, AmaB, AmeB: out std_logic);
end compara;

architecture est of compara is
begin
    AigB <= '1' when A = B else '0';
    AmaB <= '1' when A > B else '0';
    AmeB <= '1' when A < B else '0';
end est;

```


## ✓ *DESCRIPCIÓN COMPORTAMENTAL (ó SECUENCIAL)*

- En este tipo de descripción el comportamiento del circuito se especifica a través de una serie de sentencias que se ejecutan una tras otra; el orden de las sentencias es muy importante. Esta característica se aprovecha para **implementar circuitos secuenciales**. Las sentencias secuenciales deben estar dentro de un bloque del código VHDL llamado 'proceso' (PROCESS).
- El código secuencial no se limita a describir circuitos secuenciales, **también se pueden describir circuitos combinacionales**.
- En la presente sesión se usará esta descripción secuencial para implementar circuitos combinacionales, esto es se trabajará con los **procesos asíncronos**.

■ **Procesos Asíncronos** (Implementación de circuitos

combinacionales por medio de la descripción secuencial)

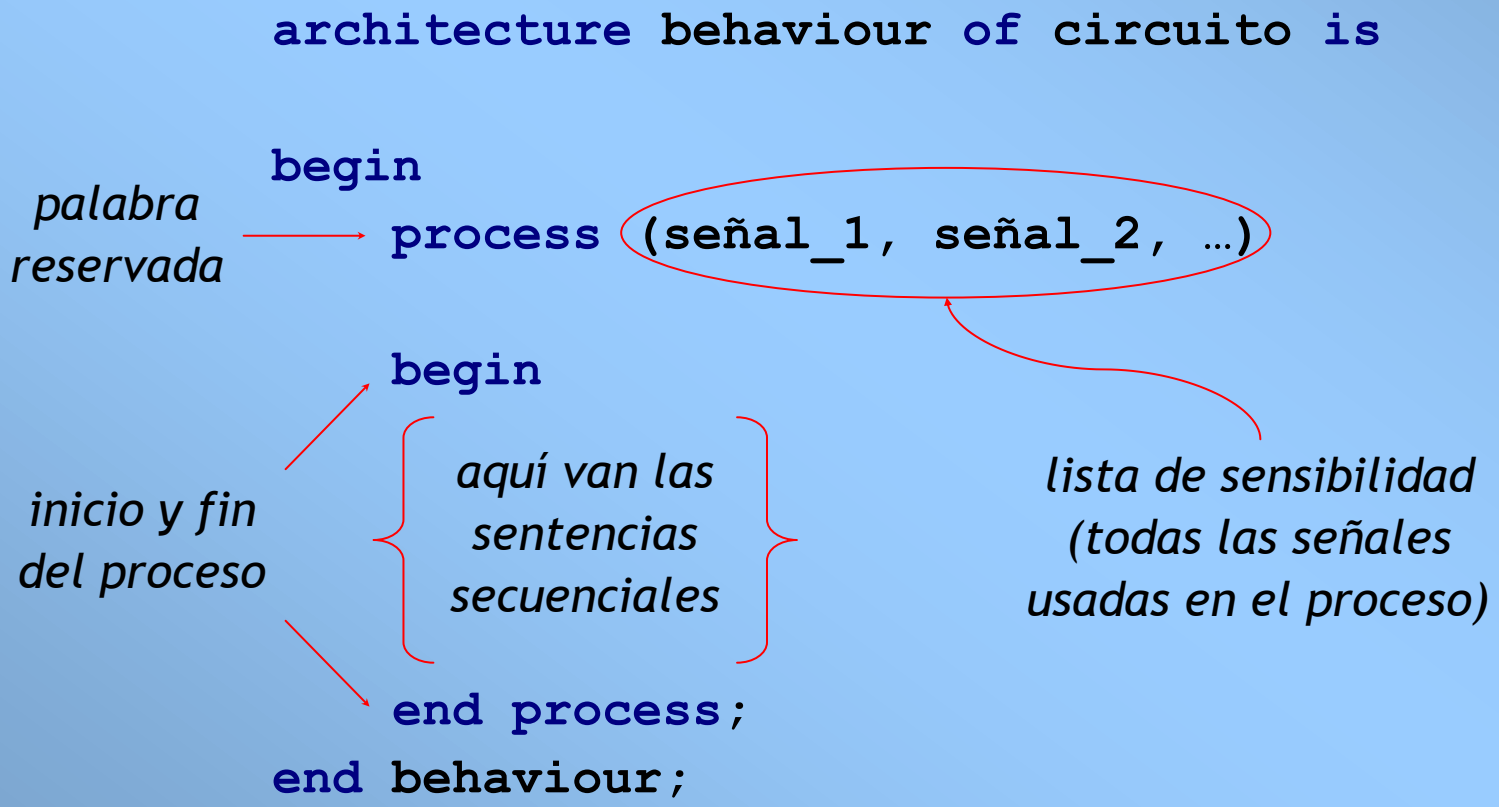
Se muestra el esquema de una descripción secuencial. Note que la sentencia 'process' es la que denota al bloque secuencial:


 
## SENTENCIAS SECUENCIALES:

- **Sentencia IF:** Condicional Simple
- **1er ejemplo:** Se muestra como ejemplo a una compuerta 'AND'. La lista de sensibilidad la componen 'a' y 'b' (las entradas de la compuerta). La sentencia IF acepta los operadores 'and', 'or', 'nor', 'nand', 'not', 'xor', 'xnor'.


```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity and_sec is  
  port (a, b : in std_logic;  
        f : out std_logic);  
end and_sec;
```



```
architecture bhv of and_sec is  
begin  
  process (a, b)  
  begin  
    if (a = '1') and (b = '1') then  
      f <= '1';  
    else  
      f <= '0';  
    end if;  
  end process;  
end bhv;
```



 - Sentencia IF:
- 2do ejemplo: Multiplexor de 2 entradas y una salida.




```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux21_sec is
    port (a, b, s: in std_logic;
          y : out std_logic);
end mux21_sec;

architecture bhv of mux21_sec is
begin
    process (a, b, s)
    begin
        if s = '0' then
            y <= a;
        else
            y <= b;
        end if;
    end process;
end bhv;
```

 - Sentencia IF:
- 3er ejemplo: Multiplexor de 4 entradas y una salida.  
Primero se muestra la descripción horizontal:




```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity mux41_co is  
    port ( a, b, c, d: in std_logic;  
          s: in std_logic_vector (1 downto 0);  
          y: out std_logic);  
end mux41_co;  
  
architecture est of mux41_co is  
begin  
    y <= (a and not s(1) and not s(0)) or  
         (b and not s(1) and s(0)) or  
         (c and s(1) and not s(0)) or  
         (d and s(1) and s(0));  
end est;
```

- **Sentencia IF:**

- **3er ejemplo:** Multiplexor de 4 entradas y una salida.

 **Descripción secuencial:**


Note que el código es mas fácil de leer. Para un mux de 8 entradas, la descripción horizontal ya es muy complicada.



```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity mux41_sec is  
    port (a, b, c, d : in std_logic;  
          s: in std_logic_vector (1 downto 0);  
          y : out std_logic);  
end mux41_sec;
```

```
architecture bhv of mux41_sec is  
begin  
    process (a, b, c, d, s)  
    begin  
        if s = "00" then y <= a;  
        elsif s = "01" then y <= b;  
        elsif s = "10" then y <= c;  
        else y <= d;  
        end if;  
    end process;  
end bhv;
```

 - Sentencia IF:
- 4to ejemplo:  
Codificador 4 a 2  
con prioridad.



w <sub>3</sub>	w <sub>2</sub>	w <sub>1</sub>	w <sub>0</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>0</sub>	z
0	0	0	0	0	0	0
1	x	x	x	1	1	1
0	1	x	x	1	0	1
0	0	1	x	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity cod_pri_a is
    port (w: in std_logic_vector (3 downto 0);
          y: out std_logic_vector (1 downto 0);
          z : out std_logic);
end cod_pri_a;

architecture bhv of cod_pri_a is
begin
    process (w)
    begin
        if w(3) = '1' then y <= "11";
        elsif w(2) = '1' then y <= "10";
        elsif w(1) = '1' then y <= "01";
        else y <= "00";
        end if;
        if w = "0000" then
            z <= '0';
        else z <= '1';
        end if;
    end process;
end bhv;

```

- **Sentencia IF:**
- **4to ejemplo:**  
Codificador 4 a 2  
con prioridad  
(Otra forma).
- Recordar que las sentencias se ejecutan una después de otra:
- La 1ª sentencia asigna  $y \leq "00"$  por defecto. La segunda cambia a 'y' si es que  $w(1) = '1'$ . La tercera y la cuarta sobrescriben al 'y' anterior si se cumplen las respectivas condiciones.
- 'z' empieza con '1', pero si la condición se cumple cambia a '0'.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity cod_pri_b is
  port (w: in std_logic_vector (3 downto 0);
        y: out std_logic_vector (1 downto 0);
        z : out std_logic);
end cod_pri_b;

architecture bhv of cod_pri_b is
begin
  process (w)
  begin
    y <= "00";
    if w(1) = '1' then y <= "01"; end if;
    if w(2) = '1' then y <= "10"; end if;
    if w(3) = '1' then y <= "11"; end if;
    z <= '1';
    if w = "0000" then z <= '0'; end if;
  end process;
end bhv;


```

- Sentencia IF:
- 5to ejemplo: Comparador de 4 bits
 
### Descripción

secuencial: Código más fácil de hacer.

Los 4 bits se comparan de una sola vez. La descripción horizontal hubiera sido extensa.



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity comp_4 is
    port (a, b : in std_logic_vector (3 downto 0);
          y : out std_logic);
end comp_4;

architecture bhv of comp_4 is
begin
    process (a, b)
    begin
        if a = b then
            y <= '1';
        else
            y <= '0';
        end if;
    end process;
end bhv;
```

- **Sentencia IF:**
- **Ejemplo de un mal diseño:** Se usa el comparador de 4 bits, pero esta vez no se utiliza 'else' en el 'if'.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

### ¡Atención!

Si  $a \neq b \rightarrow y = ?$

Al no especificarse, la semántica del VHDL hace que se retenga el último valor de 'y'.


$\therefore$  Si  $a = b \rightarrow y = '1'$  para siempre. Se dice que la salida tiene una memoria implícita ya que 'recuerda' el valor de 'y'. Esto genera un comparador defectuoso.

```
entity comp_4 is
  port (
    a, b : in std_logic_vector (3 downto 0);
    y : out std_logic);
end comp_4;
```

```
architecture bhv of comp_4 is
begin
```

```
  process (a, b)
  begin
    if a = b then
      y <= '1';
    end if;
  end process;
end bhv;
```

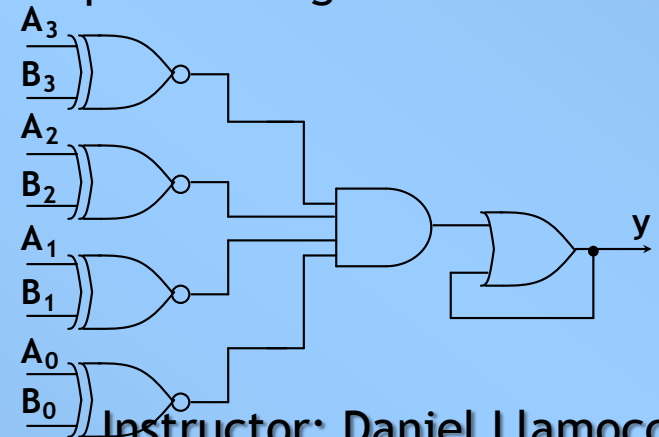El circuito sintetizado quedaría algo así:



- **REGLAS PARA UN BUEN DISEÑO COMBINACIONAL:**
- **Regla 1:** TODAS las señales de entrada en el PROCESS deben aparecer en la lista de sensibilidad.
- **Regla 2:** TODAS las combinaciones posibles de señales de entrada/salida deben incluirse en el código. Esto es, debe poderse obtener toda la tabla de verdad del circuito al observar el código.

```
architecture bhv of comp_4 is
begin
  process (a, b)
  begin
    if a = b then
      y <= '1';
    else
      y <= '0';
    end if;
  end process;
end bhv;
```

```
architecture bhv of comp_4 is
begin
  process (a, b)
  begin
    if a = b then
      y <= '1';
    end if;
  end process;
end bhv;
```



**Tabla de verdad  
incompleta.  
No se especifica  
cuándo y = '0'**




## SENTENCIAS SECUENCIALES:

### Sentencia CASE:
 
#### 1er ejemplo: MUX 2 a 1

El CASE se usa en casos de decisión múltiple para los que el IF se vuelve complejo.

La sentencia CASE debe incluir un 'when' para todos los posibles valores de la señal de selección. En el último caso se usa 'when others' (esto se hace aún se halla descrito todas las combinaciones de '0' y '1' ya que el std\_logic tiene 9 estados).



```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux21_cas is
    port (a, b, s : in std_logic;
          y : out std_logic);
end mux21_cas;

architecture bhv of mux21_cas is
begin
    process (a, b, s)
    begin
        case s is
            when '0' =>
                y <= a;
            when others =>
                y <= b;
        end case;
    end process;
end bhv;
```

- Sentencia CASE:
- 2do ejemplo:  
Decodificador  
binario a gray

B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	G <sub>2</sub>	G <sub>1</sub>	G <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

```


library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dec_bag is
  port( B: in std_logic_vector(2 downto 0);
        G: out std_logic_vector(2 downto 0));
end dec_bag;

architecture bhv of dec_bag is
begin
  process (B)
  begin
    case B is
      when "000" => G <= "000";
      when "001" => G <= "001";
      when "010" => G <= "011";
      when "011" => G <= "010";
      when "100" => G <= "110";
      when "101" => G <= "111";
      when "110" => G <= "110";
      when others => G <= "100";
    end case;
  end process;
end bhv;

```

 - Sentencia CASE:
- 3er ejemplo:  
Decodificador de 2 a 4 con habilitador
- Observe cómo se combina IF con CASE para formar este decodificador con habilitador. Si no existiera 'else', la salida tendría una memoria implícita (LATCH).




```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dec2a4 is
  port(w: in std_logic_vector (1 downto 0);
        y: out std_logic_vector (3 downto 0);
        E: in std_logic);
end dec2a4;

architecture bhv of dec2a4 is
begin
  process (w, E)
  begin
    if E = '1' then
      case w is
        when "00" => y <= "0001";
        when "01" => y <= "0010";
        when "10" => y <= "0100";
        when others => y <= "1000";
      end case;
    else y <= "0000";
    end if;
  end process;
end bhv;
  
```

 - Sentencia CASE:
- 4to ejemplo:  
Multiplexor de 8 a 1



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux81_cas is
  port(a,b,c,d,e,f,g,h: in std_logic;
        s: in std_logic_vector (2 downto 0);
        y: out std_logic);
end mux81_cas;

architecture bhv of mux81_cas is
begin
  process (a,b,c,d,e,f,g,h,s)
  begin
    case s is
      when "000" => y <= a;
      when "001" => y <= b;
      when "010" => y <= c;
      when "011" => y <= d;
      when "100" => y <= e;
      when "101" => y <= f;
      when "110" => y <= g;
      when others => y <= h;
    end case;
  end process;
end bhv;

```

- **Sentencia CASE:**
- **5to ejemplo:**  
Multiplexor de 7 a 1
- Note el uso de la sentencia `y <= ' - '` (condición de no importa)
- Esto permite que el compilador sintetice mejor el circuito.
- Si se hubiera hecho `when others => y <= g;` el compilador tendría que asignar a 'g' para los casos "110" y "111".

```

when "110" => y <= g;
when "111" => y <= g;
}
-- when others => y <= g;
when "110" => y <= g;
when others => y <= ' - ';
end case;
end process;
end bhv;

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux71_cas is
  port(a,b,c,d,e,f,g,h: in std_logic;
        s: in std_logic_vector (2 downto 0);
        y: out std_logic);
end mux71_cas;


architecture bhv of mux71_cas is
begin
  process (a,b,c,d,e,f,g,s)
  begin
    case s is
      when "000" => y <= a;
      when "001" => y <= b;
      when "010" => y <= c;
      when "011" => y <= d;
      when "100" => y <= e;
      when "101" => y <= f;
      when "110" => y <= g;
      when others => y <= ' - ';
    end case;
  end process;
end bhv;

```

- **Sentencia CASE:**

- **6to ejemplo:**  
Decodificador de 7 segmentos

- También se usa el valor ‘-’ (no importa) para que se reduzca el circuito, ya que la decodificación va sólo de “0000” a “1001”.

- Note que con CASE se evita la salida con memoria implícita,  debido a que la sentencia **when others** siempre captura los casos restantes.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dec_7seg is
    port(bcd: in std_logic_vector(3 downto 0);
         leds: out std_logic_vector(0 to 6));
end dec_7seg;

architecture bhv of dec_7seg is
begin
    process (bcd)
    begin
        case bcd is
            when "0000" => leds <= "1111110";
            when "0001" => leds <= "0110000";
            when "0010" => leds <= "1101101";
            when "0011" => leds <= "1111001";
            when "0100" => leds <= "0110011";
            when "0101" => leds <= "1011011";
            when "0110" => leds <= "1011111";
            when "0111" => leds <= "1110000";
            when "1000" => leds <= "1111111";
            when "1001" => leds <= "1111011";
            when others => leds <= "-----";
        end case;
    end process;
end bhv;
```