

# LABORATORIO DE CIRCUITOS DIGITALES

(2005-II)

## TERCERA CLASE DE VHDL

- ✓ *TIPO DE DATO 'integer'*
- ✓ *DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL*
  - Ejemplos: Comparador y Sumador
  - Agrupación de bloques mediante 'package'
  - Uso de la sentencia 'port map'.
- ✓ *MÓDULO DIGITAL PROGRAMABLE*
  - Introducción

## ✓ Uso del tipo de dato 'integer'

- Una señal del tipo INTEGER representa un número binario, con la particularidad de que no se indica la cantidad de bits de la señal, lo que puede ser muy cómodo.
- En el ejemplo se aprecia cómo se define una señal de tipo *integer* y cómo es que se trabaja con este tipo de datos. El ejemplo en mención es un decodificador BCD a 7 segmentos, con la entrada BCD de tipo INTEGER. El sintetizador asigna los bits necesarios a la entrada BCD, que en este caso serían '4'.
- El tipo '*integer*' no permite el acceso a los bits por separado, como sí lo permite el '*std\_logic\_vector*'


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity dec_7_int is
    port(bcd: in integer range 0 to 9;
        -- bcd: 0000 a 1001 ==> ocupa 4 bits
        leds: out std_logic_vector(0 to 6));
end dec_7_int;

architecture bhv of dec_7_int is
begin
    with bcd select --abcdefg
        leds <=
            "1111110" when 0,
            "0110000" when 1,
            "1101101" when 2,
            "1111001" when 3,
            "0110011" when 4,
            "1011011" when 5,
            "1011111" when 6,
            "1110000" when 7,
            "1111111" when 8,
            "1111011" when 9;
end bhv;
```

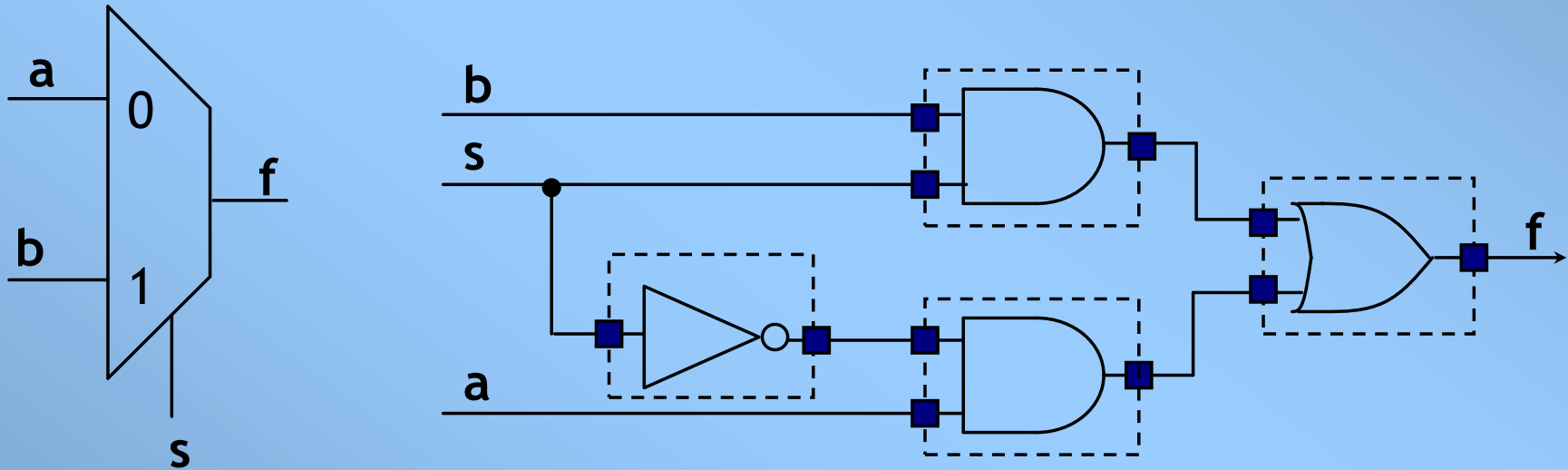
# ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL

- Es la generalización de la Descripción Concurrente. Los circuitos se describen por medio de la interconexión de sus sub-circuitos. Estos subcircuitos pueden estar descritos en Código Concurrente y/o Código Secuencial.
- **1er Ejemplo: Multiplexor 2 a 1**




- Este caso es trivial, ya que la interconexión se realiza por medio de los operadores, pero es un ejemplo de Descripción Estructural.

- 2do ejemplo: Decodificador 4 a 16

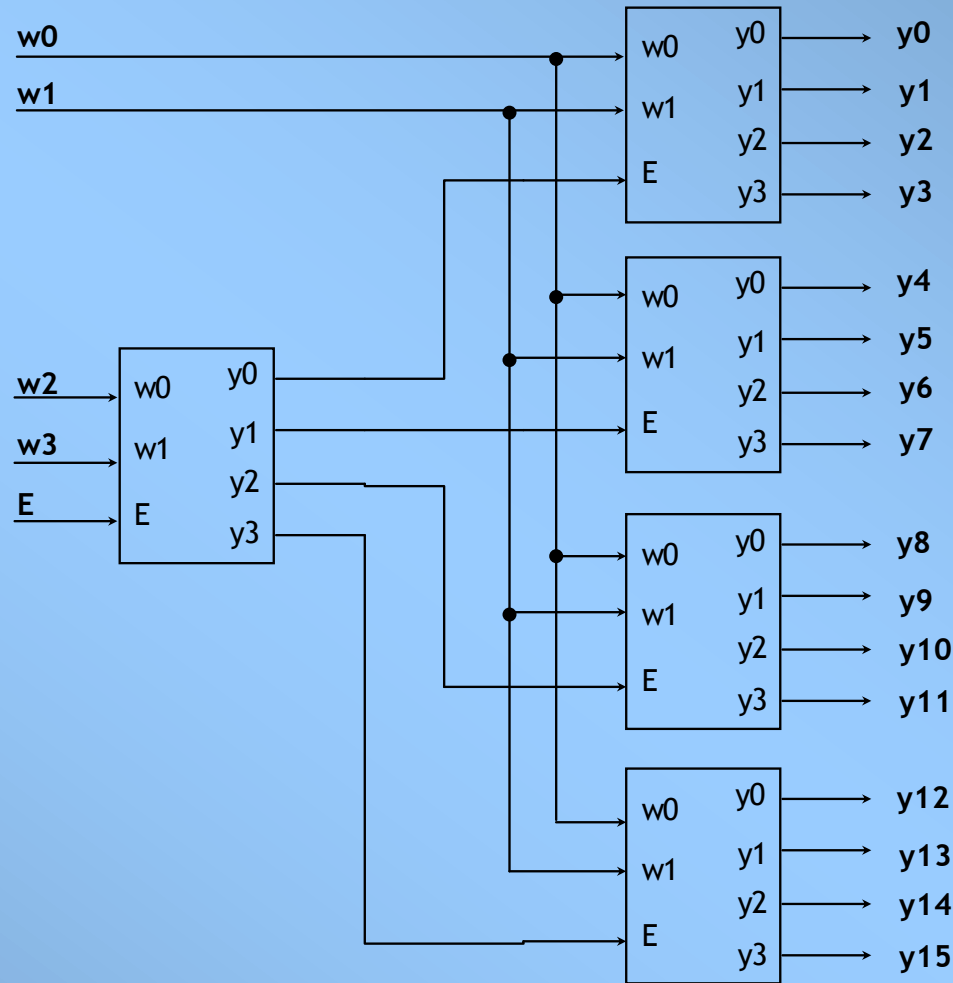

- Si bien este decodificador puede formarse en forma estructural en base a los decodificadores 2 a 4, también es cierto que todo el decodificador 4 a 16 puede ser descrito con una sola sentencia `with - select`.

- 3er ejemplo: Procesador DLX

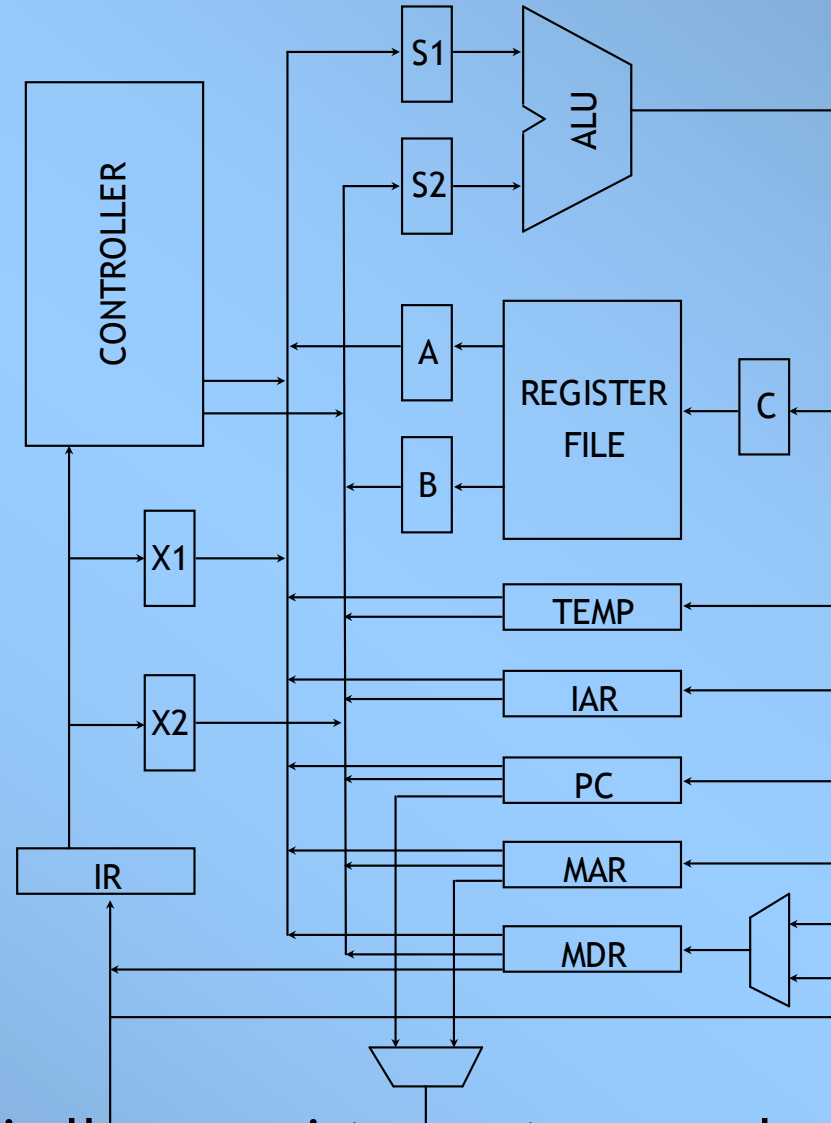


- No es necesario llegar a sistemas tan grandes para darse cuenta de la importancia de la Descripción Estructural.

## ▪ Conclusiones:

- Muchos sistemas pueden describirse totalmente en forma comportamental, y/o mediante las instrucciones concurrentes with - select ó when - else, todo en un solo bloque compacto. Sin embargo, el abuso de esta técnica tiene muchas desventajas: dificulta la lectura del código, dificulta el proceso de verificación del circuito, dificulta la posterior mejora del código: La optimización sólo podría hacerse a nivel global, no módulo por módulo, ni entre módulo y módulo que es en donde existen las mayores posibilidades de optimización.
- La Descripción estructural permite un diseño Jerárquico: Se puede ver todo el circuito con las partes que lo componen, identificar puntos críticos, proponer mejoras entre los bloques, mejorar cada bloque individual, etc.
- Es conveniente siempre tener bloques básicos a partir de los cuales se puedan formar circuitos más complejos. Esto permite que un bloque o subsistema pueda reusarse en otro circuito.
 
# ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

- SUMADOR COMPLETO:
- Se construirá un sumador de 4 bits en base a 4 bloques sumadores de 1 bit cada uno.
- Descripción VHDL para el sumador completo de 1 bit:




```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity fulladd is
    port( cin, x, y : in std_logic;
          s, cout   : out std_logic);
end fulladd;

architecture LogicFunc of fulladd is
begin
    s <= x xor y xor cin;
    cout <= (x and y) or (x and cin) or (y and cin);
end LogicFunc;
```
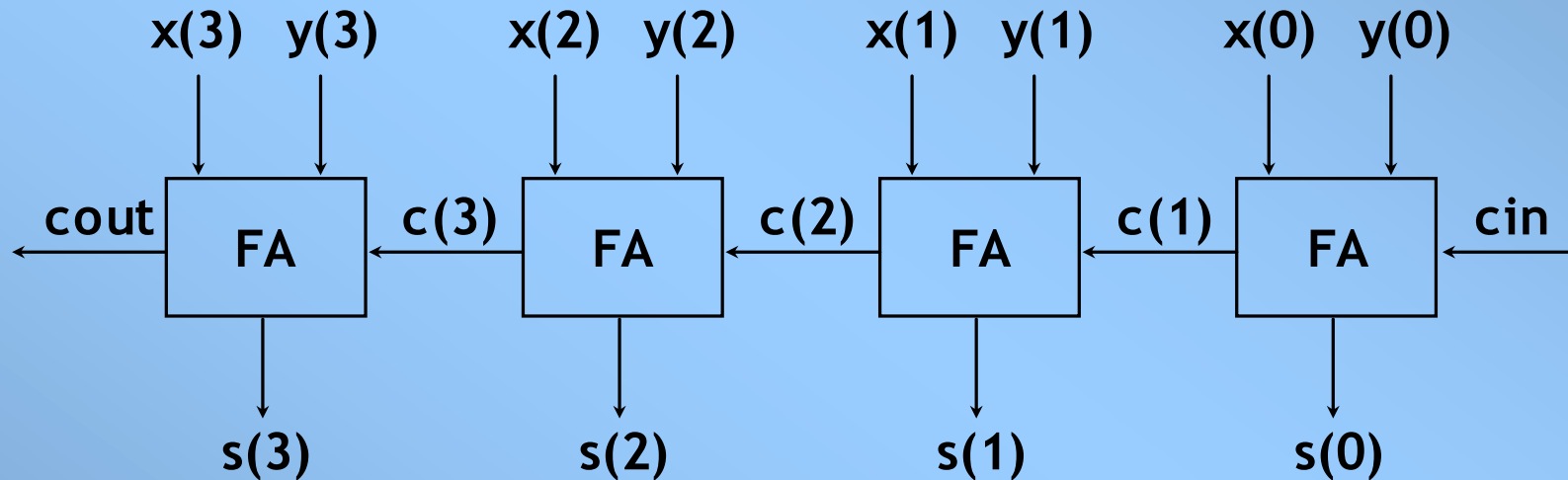
## ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

- SUMADOR COMPLETO DE 4 BITS: *adder.vhd*
- Se construye un sumador de 4 bits en base a 4 bloques sumadores de 1 bit cada uno:





# ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

- Agrupación de bloques mediante 'package':

- La sintaxis del VHDL estipula que en el código de más alta jerarquía se deben declarar todos los componentes a usarse, de la siguiente forma:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

package digitales_package is
  component a
    port ( <entradas> : in std_logic;
          <salidas>  : out std_logic);
  end component;

  component b
    port ( <entradas> : in std_logic;
          <salidas>  : out std_logic);
  end component;

  component c
    port ( <entradas> : in std_logic;
          <salidas>  : out std_logic);
  end component;

  ...
end digitales_package;

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use work.digitales_package.all;
```

OJO →

## ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

### ▪ SUMADOR COMPLETO DE 4 BITS: *adder.vhd*

▪ En este caso, sólo debe declararse el bloque ‘fulladd.vhd’ descrito anteriormente, pues con 4 de estos se construirá un sumador de 4 bits. El código quedaría así:

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
package digitales_package is  
  component fulladd  
    port ( cin, x, y: in std_logic;  
          s, cout: out std_logic);  
  end component;  
end digitales_package;
```

} Se copia lo mismo  
de la entidad de  
fulladd.vhd

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use work.digitales_package.all; -- Se indica que está haciendo  
                                -- uso del package digitales
```

-- continúa en la página siguiente...

# ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

## ▪ SUMADOR COMPLETO DE 4 BITS:

-- viene de la página anterior

```
entity adder is
  port( cin : in std_logic;
        x,y : in std_logic_vector (3 downto 0);
        s   : out std_logic_vector (3 downto 0);
        cout: out std_logic);
end adder;
```

```
architecture structure of adder is
  signal c: std_logic_vector(1 to 3);
begin
  t0: fulladd port map (cin=> cin,x=>x(0),y=>y(0),s=>s(0),cout=>c(1));
  t1: fulladd port map (cin=>c(1),x=>x(1),y=>y(1),s=>s(1),cout=>c(2));
  t2: fulladd port map (cin=>c(2),x=>x(2),y=>y(2),s=>s(2),cout=>c(3));
  t3: fulladd port map (cin=>c(3),x=>x(3),y=>y(3),s=>s(3),cout=>cout);
end structure;
```


# ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

## ▪ Uso de la sentencia 'port map'

`port map` ([señal bloque < jerarquía] => [señal bloque de > jerarquía])
 
## ▪ SUMADOR COMPLETO DE 4 BITS: *adder.vhd*

```
t0: fulladd port map (cin=>cin, x=>x(0), y=>y(0), s=>s(0), cout=>c(1));
```




# ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

## ▪ Uso de la sentencia 'port map'

`port map` ([señal bloque < jerarquía] => [señal bloque de > jerarquía])
 
## ▪ SUMADOR COMPLETO DE 4 BITS: *adder.vhd*

```
t1: fulladd port map (cin=>c(1), x=>x(1), y=>y(1), s=>s(1), cout=>c(2));
```




# ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

## ▪ Uso de la sentencia 'port map'

`port map` ([señal bloque < jerarquía] => [señal bloque de > jerarquía])
 
## ▪ SUMADOR COMPLETO DE 4 BITS: *adder.vhd*

```
t2: fulladd port map (cin=>c(2), x=>x(2), y=>y(2), s=>s(2), cout=>c(3));
```



# ✓ DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL:

## ▪ Uso de la sentencia 'port map'

`port map` ([señal bloque < jerarquía] => [señal bloque de > jerarquía])

## ▪ SUMADOR COMPLETO DE 4 BITS: *adder.vhd*

```
t3: fulladd port map (cin=>c(3), x=>x(3), y=>y(3), s=>s(3), cout=>cout);
```

